
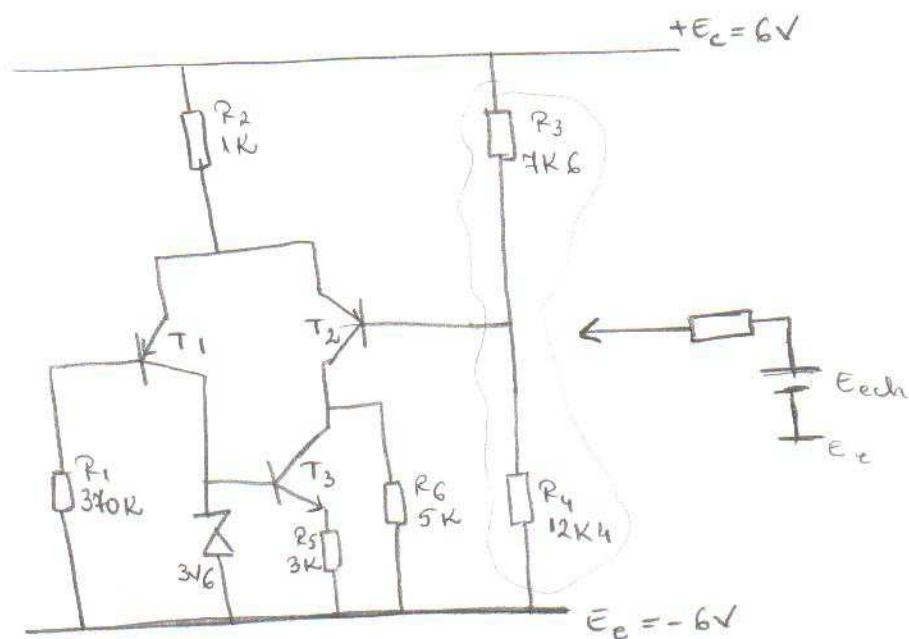


\hat{P}_1/E

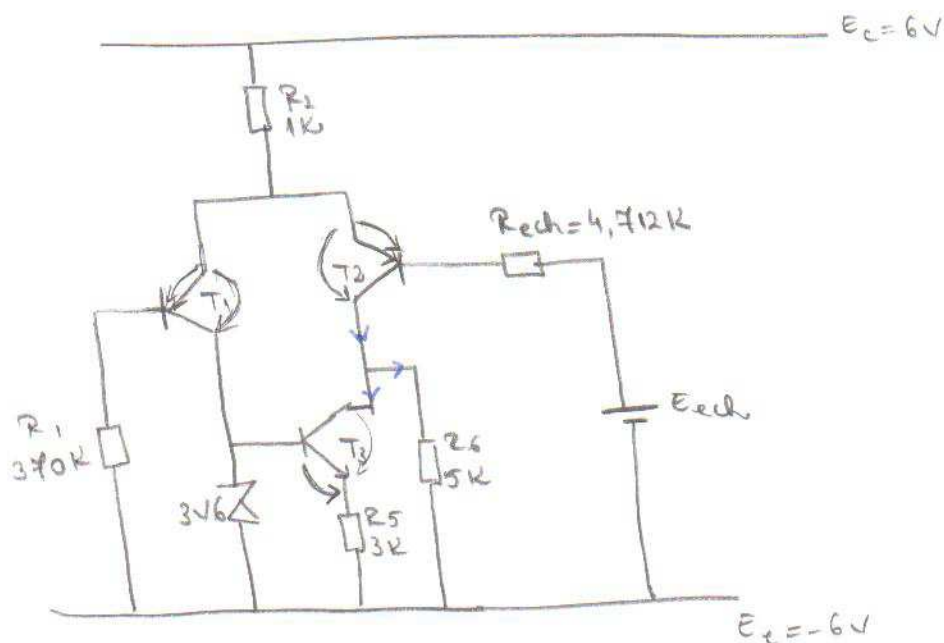

$$R_{ech} = \frac{R_4 R_3}{R_4 + R_3} = \frac{12,4 \cdot 4,6}{20,10} = \frac{62,46}{1000} = 4,712 \text{ K}$$

$$E_{ech} = E_c \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = 6 \cdot \frac{12,4}{20,10} = \frac{6 \cdot 12,4}{100} = 7,44 \text{ V}$$



i_c

$$E_c - E_c = R_2(i_{c1} + i_{c2}) + R_1 \cdot \frac{i_{c1} + 0,6}{\beta_0} \Rightarrow 12 = i_{c1} + i_{c2} + 3,7i_{c1} + 0,6$$

$$12 = 4,7i_{c1} + i_{c2} + 0,6$$

$$0,6 = 3,6 - R_5 i_{c3} \Rightarrow 3 = 3i_{c3} \Rightarrow i_{c3} = 1 \text{ mA}$$

$$E_c - E_c = R_2(i_{c1} + i_{c2}) + 0,6 + R_{ech} \cdot \frac{i_{c2}}{\beta_0} + E_{ech} \Rightarrow$$

$$12 = i_{c1} + i_{c2} + 0,6 + 7,44$$

$$\Rightarrow i_{c1} + i_{c2} = 3,96$$


$$4,7 i_{c1} + i_{c2} = 11,4$$

$$3,7 i_{c1} = 7,44 \Rightarrow \boxed{i_{c1} = 2 \text{ mA}}$$

$$\boxed{i_{c2} = 2 \text{ mA}}$$

$$u_{CE} \begin{cases} E_c - E_e = R_2(i_{c1} + i_{c2}) + u_{CE1} + U_{BE} \Rightarrow 12 = 4 + u_{CE1} + 3,6 \Rightarrow \boxed{u_{CE1} = 4,4 \text{ V}} \\ E_c - E_e = R_2(i_{c1} + i_{c2}) + u_{CE2} + R_6(i_{c2} - i_{c3}) \Rightarrow \\ 12 = 4 + u_{CE2} + 5 \Rightarrow \boxed{u_{CE2} = 3 \text{ V}} \\ E_c - E_e = R_2(i_{c1} + i_{c2}) + u_{CE2} + u_{CE3} + R_5 \cdot i_{c3} \Rightarrow \\ 12 = 4 + 3 + u_{CE3} + 3 \Rightarrow \boxed{u_{CE3} = 2 \text{ V}} \end{cases}$$

71A

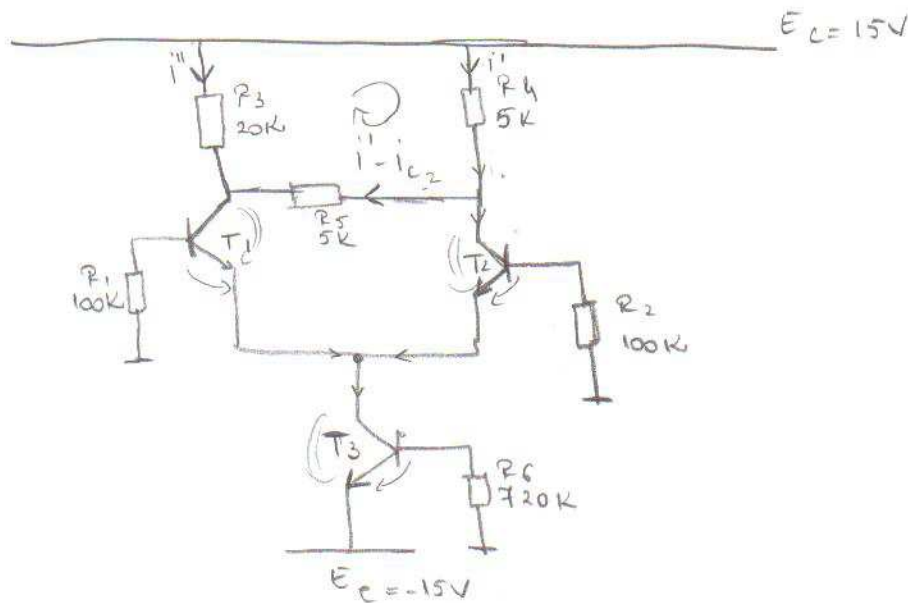

$$i_{c3} \begin{cases} 0 - E_e = R_6 \cdot \frac{i_{c3}}{\beta_0} + 0,6 \Rightarrow 15 = 4,2 i_{c3} + 0,6 \Rightarrow \boxed{i_{c3} = 2 \text{ mA}} \\ i_{c1} + i_{c2} = i_{c3} \\ 0 = R_1 \frac{i_{c1}}{\beta_0} + 0,6 - 0,6 + R_2 \frac{i_{c2}}{\beta_0} \Rightarrow 0 = i_{c1} - i_{c2} \Rightarrow i_{c1} = i_{c2} \end{cases} \Rightarrow \boxed{i_{c1} = i_{c2} = 1 \text{ mA}}$$

$$\begin{cases} i'' + i' - i_{c2} = i_{c1} \Rightarrow i' + i'' = 2 \\ 5i' - 5 - 20i'' + 5i = 0 \Rightarrow 2i' - 4i'' = 1 \Rightarrow \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2i' + 2i'' = 2 \\ 2i' - 4i'' = 1 \end{cases}$$


$$\Rightarrow \frac{2i' + 2i'' = 2}{2i' - 4i'' = 1} \Rightarrow 6i'' = 3 \Rightarrow i'' = 0,5 \text{ mA} ; i' = 1,5 \text{ mA}$$

$$U_{CE}: \begin{cases} E_c - E_e = R_3 \cdot i'' + U_{CE1} + U_{CE3} \Rightarrow 30 = 10 + U_{CE1} + U_{CE3} \Rightarrow U_{CE1} + U_{CE3} = 20 \\ E_c - E_e = R_4 \cdot i' + U_{CE2} + U_{CE3} \Rightarrow 30 = 7,5 + U_{CE2} + U_{CE3} \Rightarrow U_{CE2} + U_{CE3} = 22,5 \\ 0 - E_e = R_1 \cdot \frac{i_{c1}}{\beta_0} + 0,6 + U_{CE3} \Rightarrow 15 = 1,6 + U_{CE3} \Rightarrow U_{CE3} = 13,4 \text{ V} \end{cases}$$

$$U_{CE2} = 9,1 \text{ V}$$

$$U_{CE1} = 6,6 \text{ V}$$

P1/B

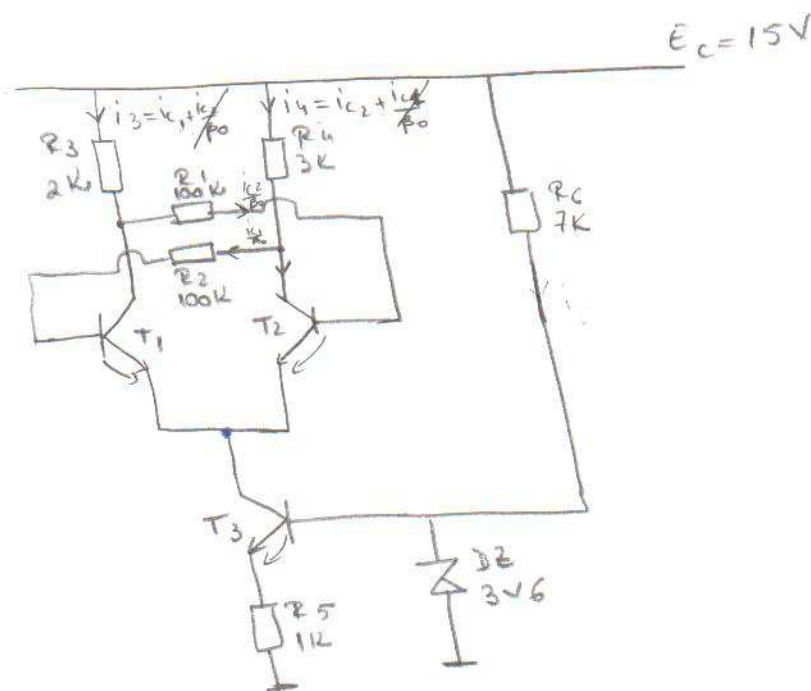

$$i_{c1} + i_{c2} = i_{c3}$$

$$0 - 0 = -3,6 + 0,6 + R_5 i_{c3} \Rightarrow 3 = i_{c3} \Rightarrow i_{c3} = 3 \text{ mA}$$

$$15 - 15 = R_3 i_{c1} + R_1 \frac{i_{c2}}{\beta_0} + 0,6 - 0,6 - R_2 \frac{i_{c1}}{\beta_0} - R_4 i_{c2}$$


$$0 = 2i_{c1} + i_{c2} - i_{c1} - 3i_{c2} \Rightarrow i_{c1} - 2i_{c2} = 0 \Rightarrow i_{c1} = 2i_{c2}$$

$$\Rightarrow 3i_{c2} = 3 \Rightarrow i_{c2} = 1 \text{ mA} ; i_{c1} = 2 \text{ mA}$$

$$E_c - 0 = R_3 i_{c1} + R_1 \frac{i_{c2}}{\beta_0} + 0,6 + U_{CE3} + R_5 i_{c3} \Rightarrow 15 = 4 + 1 + 0,6 + U_{CE3} \Rightarrow U_{CE3} = 6,4V$$

$$U_{CE1}: \begin{cases} E_c - 0 = R_3 i_{c1} + U_{CE1} + U_{CE3} + R_5 i_{c3} \Rightarrow 15 = 4 + U_{CE1} + 6,4 + 3 \Rightarrow U_{CE1} = 1,6V \\ E_c - 0 = R_4 i_{c2} + U_{CE2} + U_{CE3} + R_5 i_{c3} \Rightarrow 15 = 3 + U_{CE2} + 6,4 + 3 \Rightarrow U_{CE2} = 2,6V \end{cases}$$

P1/c

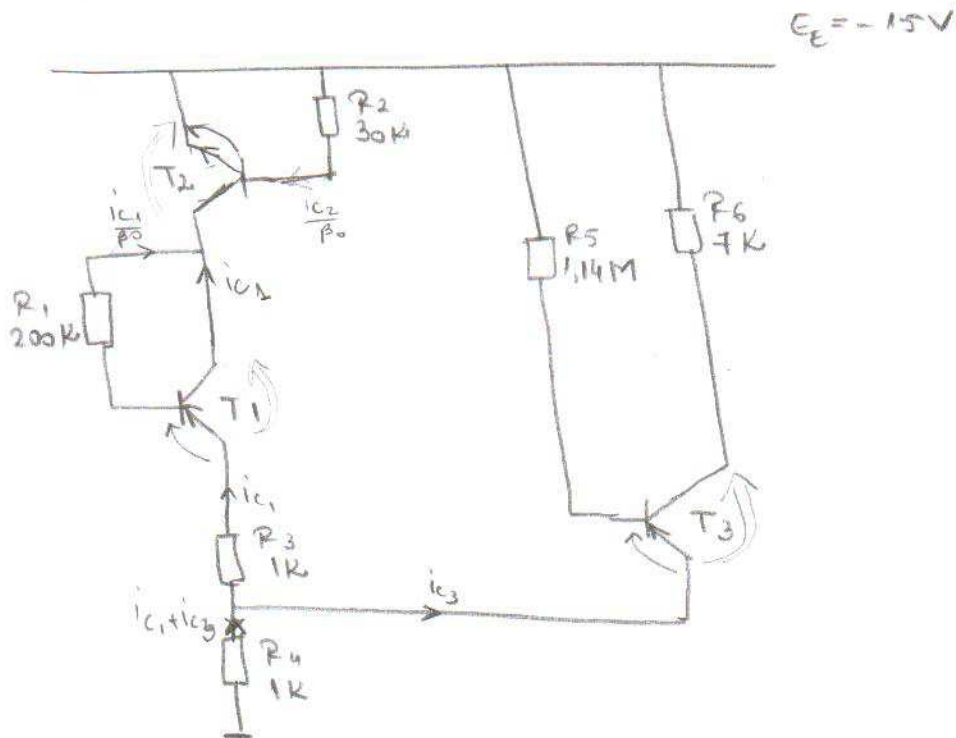


$$i_c: \begin{cases} 0 - E_c = R_4(i_{c1} + i_{c2}) + 0,6 + R_5 \cdot \frac{i_{c3}}{\beta_0} \Rightarrow 15 = i_{c1} + i_{c2} + 0,6 + 11,4 i_{c3} \\ i_{c1} = i_{c2} \\ 14,4 = 12,4 i_{c3} + i_{c1} \\ 0,6 = R_2 \cdot \frac{i_{c2}}{\beta_0} \Rightarrow 0,6 = 0,3 i_{c2} \Rightarrow i_{c2} = 2mA \\ i_{c1} = 2mA ; i_{c3} = 1mA \end{cases}$$

$$U_{CE}: \begin{cases} 0 - E_c = R_4(i_{c1} + i_{c2}) + U_{CE3} + R_6 i_{c3} \Rightarrow 15 = 3 + U_{CE3} + 7 \Rightarrow U_{CE3} = 5V \\ 0 - E_c = R_4(i_{c1} + i_{c2}) + R_3 i_{c1} + 0,6 + R_1 \frac{i_{c2}}{\beta_0} + U_{CE2} \Rightarrow \\ 15 = 3 + 2 + 0,6 + 4 + U_{CE2} \Rightarrow U_{CE2} = 5,4V \\ 0 - E_c = R_4(i_{c1} + i_{c2}) + R_3 i_{c1} + U_{CE1} + U_{CE2} \Rightarrow 15 = 3 + 2 + 5,4 + U_{CE1} \\ U_{CE1} = 4,6V \end{cases}$$

$E_C = 20V$

1

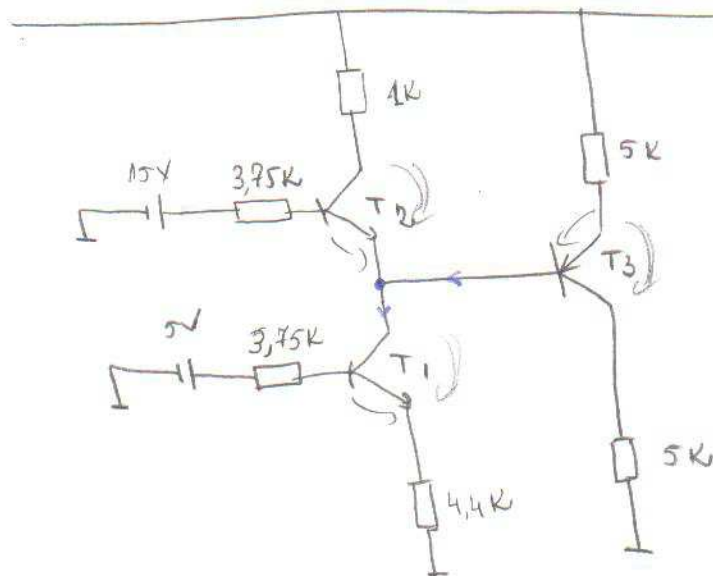


$$i_c: \begin{cases} 5 = 3.75 \cdot \frac{i_{c1}}{\beta_0} + 0.6 + i_{c1} \cdot 4.4 \Rightarrow i_{c1} = 1mA \\ 20 - 15 = 5i_{c3} + 0.6 - 0.6 - 3.75 \cdot \frac{i_{c2}}{\beta_0} \Rightarrow i_{c3} = 1mA \\ i_{c2} = i_{c1} \Rightarrow i_{c1} = 1mA \end{cases}$$

$$U_{CE}: \begin{cases} 20 - 0 = 5i_{c3} + U_{CE3} + 5i_{c3} \Rightarrow 20 = 10 + U_{CE3} \Rightarrow U_{CE3} = 10V \\ 0 = 5i_{c3} + 0.6 - U_{CE2} - i_{c2} \Rightarrow U_{CE2} = 4.6V \\ 20 = 1 + 4.6 + U_{CE1} + 4.4 \Rightarrow U_{CE1} = 10V \end{cases}$$

$E_C = 10V$

3

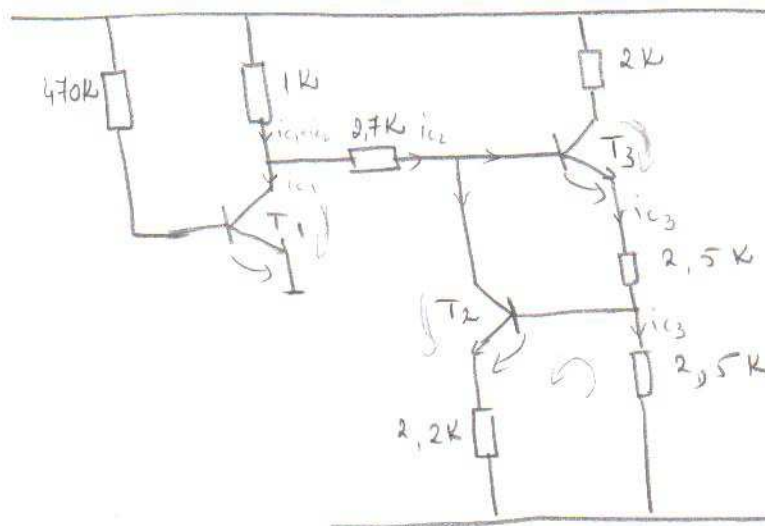

$E_C = -10V$

$$\begin{aligned}
 & e_c = 470 \cdot \frac{i_{c1}}{\beta_0} + 0,6 \Rightarrow 10 = 4,7 i_{c1} + 0,6 \Rightarrow \boxed{i_{c1} = 2 \text{ mA}} \\
 i_c: & \begin{cases} 0,6 = 2,5 i_{c3} - 2,2 i_{c2} \\ 20 = i_{c1} + i_{c2} + 2,7 i_{c2} + 0,6 + 5 i_{c3} \Rightarrow 19,4 = 3,4 i_{c2} + 5 i_{c3} \\ \quad \quad \quad -1,2 = +4,4 i_{c2} - 5 i_{c3} \\ \hline 16,2 = 8,1 i_{c2} \Rightarrow \boxed{i_{c2} = 2 \text{ mA}} \end{cases} \\
 & 0,6 = 2,5 i_{c3} - 4,4 \Rightarrow \boxed{i_{c3} = 2 \text{ mA}}
 \end{aligned}$$

$$u_{ce}: \begin{cases} 10 = 4 + u_{ce1} \Rightarrow \boxed{u_{ce1} = 6 \text{ V}} \\ 20 = 14 + u_{ce3} \Rightarrow \boxed{u_{ce3} = 6 \text{ V}} \\ 20 = 4 + 5,4 + 4,4 + u_{ce2} \Rightarrow \boxed{u_{ce2} = 6,2 \text{ V}} \end{cases}$$