
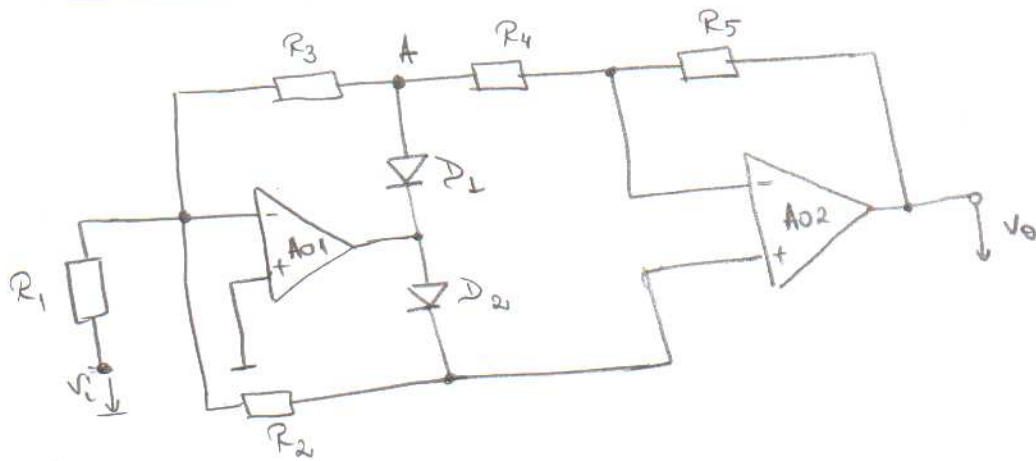


Problema 98

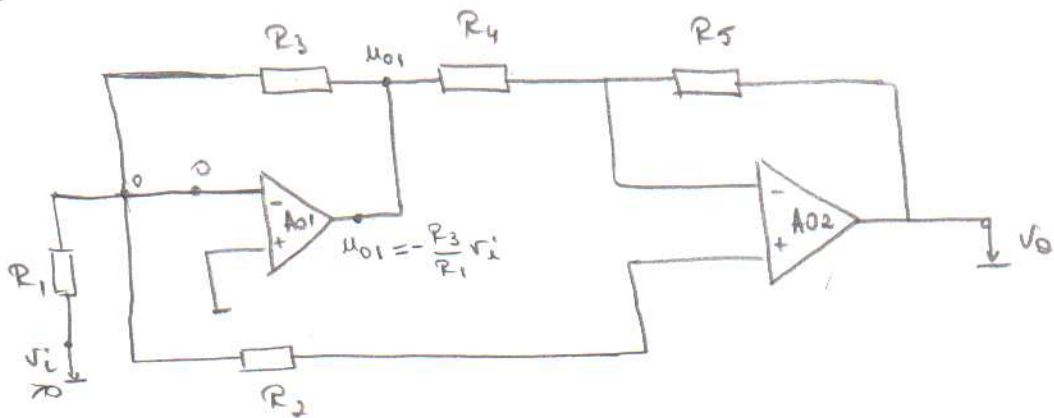


I) $v_i > 0 \Rightarrow u_{01} < 0 \Rightarrow \begin{cases} D_1 \text{ conduca} \\ D_2 \text{ bloqueio} \end{cases}$



$$u_0 = -\frac{R_5}{R_4} \cdot u_{01} = -\frac{R_5}{R_4} \cdot \left(-\frac{R_3}{R_1}\right) v_i = \frac{R_5 R_3}{R_4 R_1} v_i$$

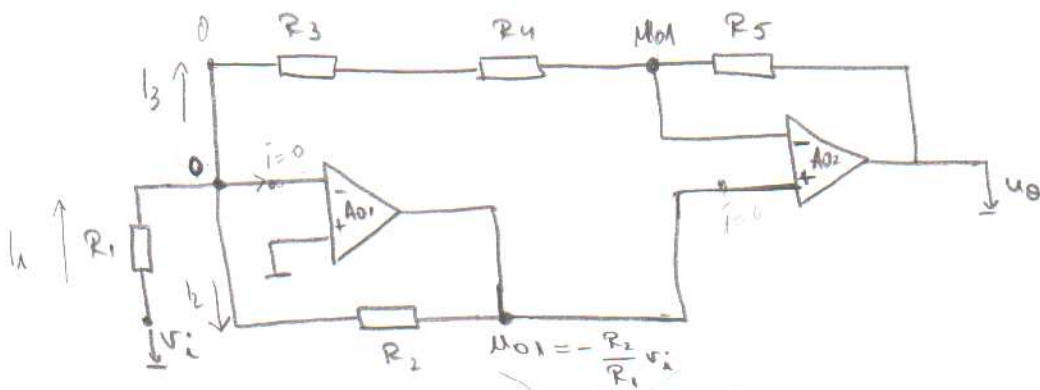II) $v_i < 0 \Rightarrow u_{01} > 0 \Rightarrow \begin{cases} D_1 \text{ bloqueio} \\ D_2 \text{ conduca} \end{cases}$



$$u_0 = \left(1 + \frac{R_5}{R_3 + R_4}\right) \cdot u_{01} = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_5}{R_3 + R_4}\right) v_i$$


$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$i_1 = \frac{v_i}{R_1}$$


$$i_2 = \frac{-u_{01}}{R_2}$$

$$i_3 = \frac{+u_{01}}{R_3 + R_4}$$
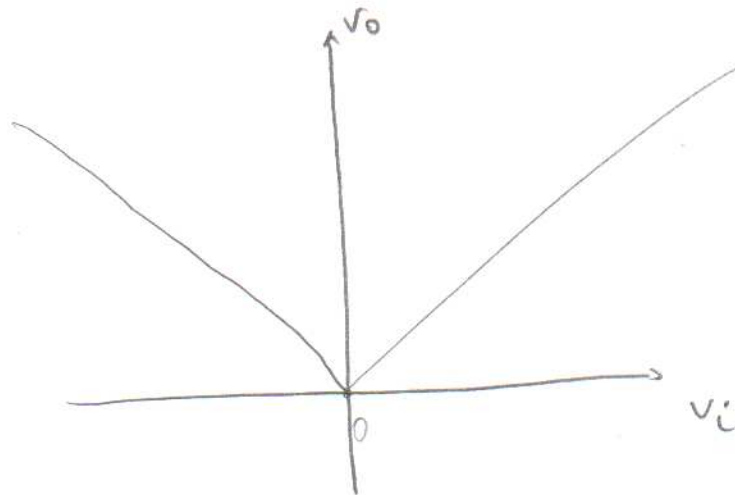
$$V_o = - \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{R_3 + R_4 + R_4}{R_2 + R_3 + R_4} V_i > 0$$



106

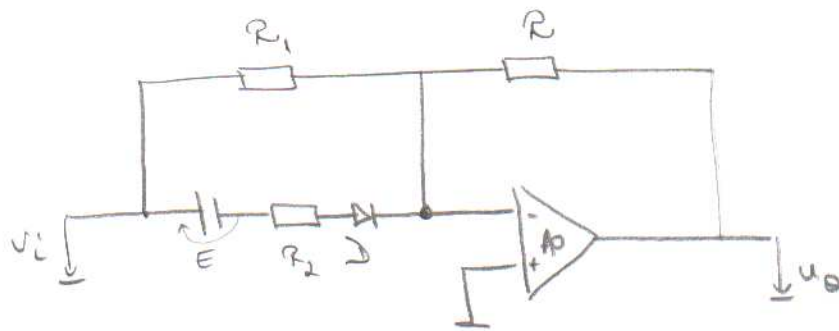


i) $V_i - E < 0 \Rightarrow V_i < E \Rightarrow D$ blocată

ii) $V_i - E > 0 \Rightarrow V_i > E \Rightarrow D$ deschisă


i) $V_o = - \frac{R}{R_1} V_i$

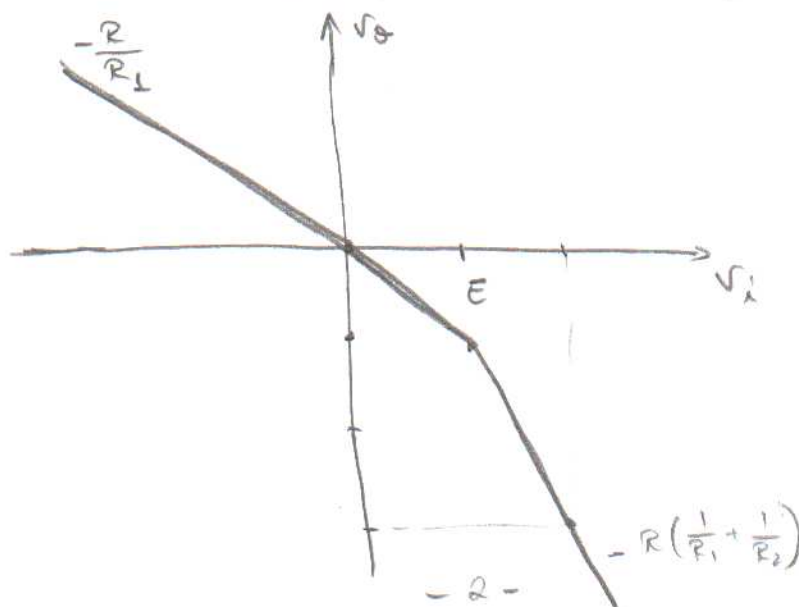ii) $0 = \frac{V_o}{R} + \frac{V_i - E}{R_2} + \frac{V_i}{R_1} \Rightarrow V_o = \left(\frac{E - V_i}{R_2} - \frac{V_i}{R_1} \right) R = \frac{E}{R_2} R - V_i R \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$



$E - 2V_i$
 $E - 4E$

104

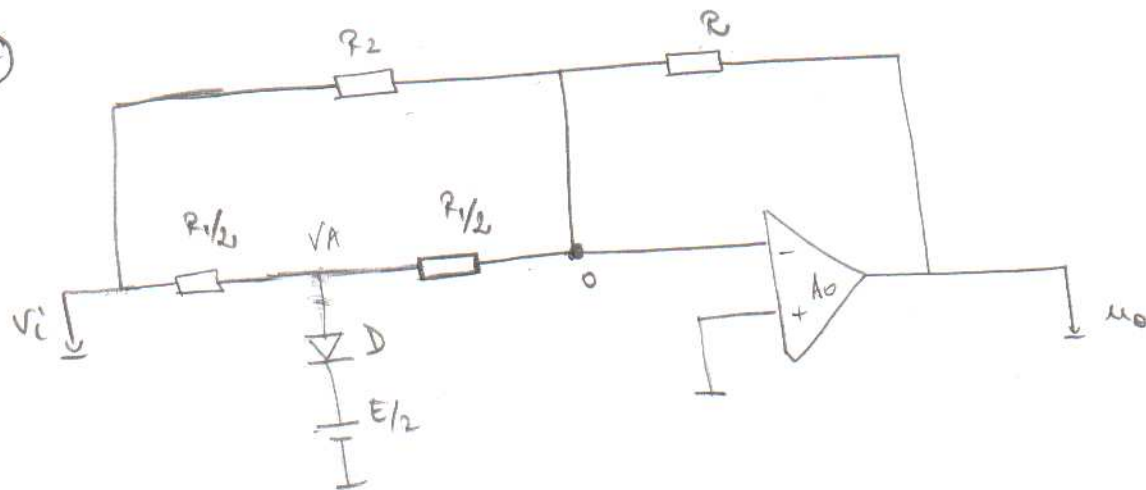


$$V_A = \frac{\frac{V_i}{\frac{R_1}{2}}}{\frac{1}{\frac{R_1}{2}} + \frac{1}{\frac{R_1}{2}}} = \frac{2V_i}{R_1} \cdot \frac{R_1}{4} = \frac{V_i}{2}$$

i) $V_A > \frac{E}{2} \Rightarrow D \text{ conducts } \left(\frac{V_i}{2} > \frac{E}{2} \Rightarrow V_i > E \right)$

ii) $V_A < \frac{E}{2} \Rightarrow D \text{ blocks } (V_i < E)$

i) $V_o = -\frac{R}{R_2} V_i - \frac{R}{R_1} \cdot \frac{E}{2} = -\frac{R}{R_2} V_i - \frac{R}{R_1} E$

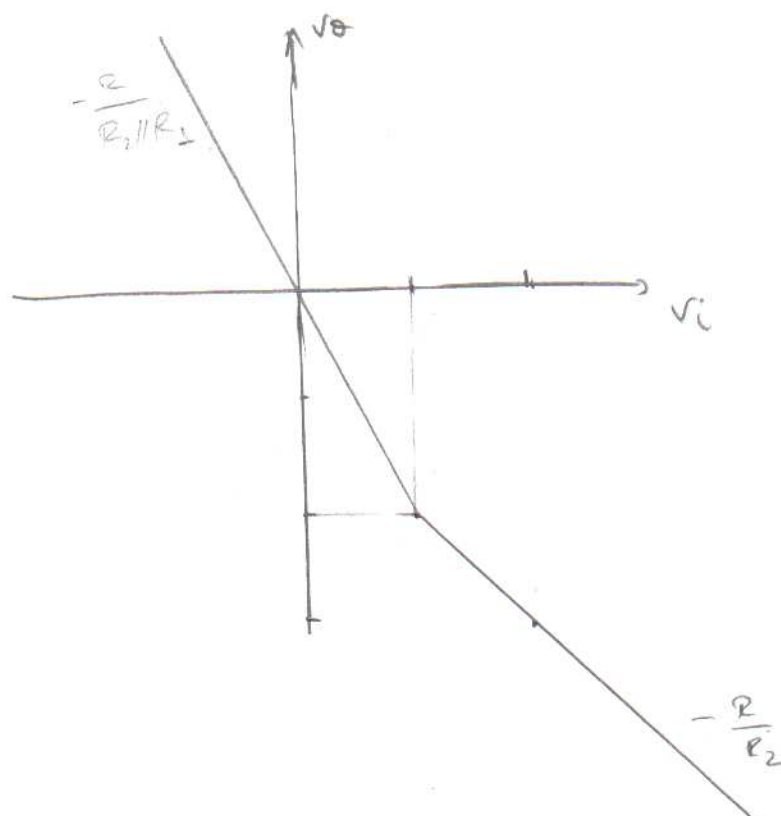ii) $V_o = -\frac{R}{R_2 \parallel R_1} \cdot V_i$



$$i_1 = -\frac{V_o}{R}$$

$$i_2 = \frac{V_i}{R_2}$$


$$i_3 = \frac{E}{2R_1}$$

$$V_i - 0 = i_3 R_1 + \frac{E}{2} \Rightarrow$$

$$i_3 = \frac{V_i}{R_1} - \frac{E}{2R_1}$$

$$V_o = -R \left(\frac{V_i}{R_2} + \frac{V_i}{R_1} - \frac{E}{2R_1} \right) =$$

$$-\frac{R}{R_2} V_i$$

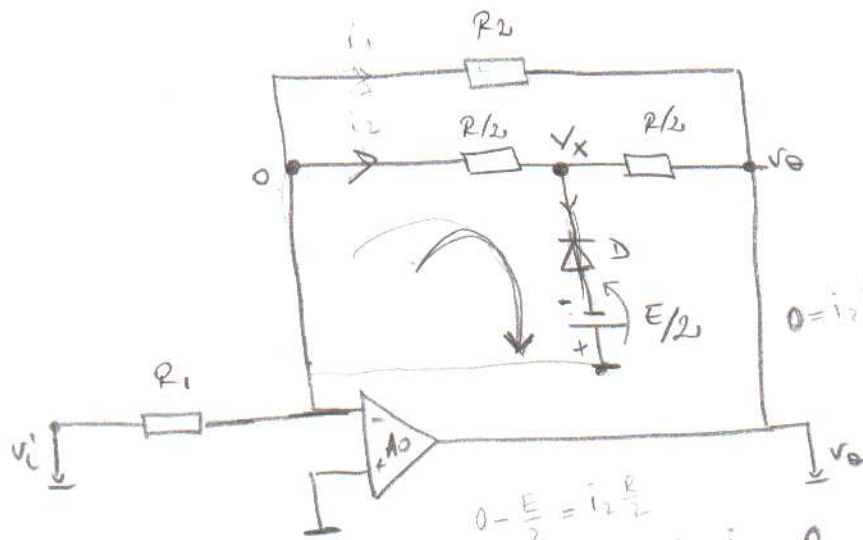

$$i_1 = -\frac{v_o}{R_2}$$

$$i_2 =$$

$$0 = i_2 \frac{R}{2} + \frac{E}{2} \Rightarrow i_2 = -\frac{E}{R}$$

$$i_1 = -i_2 \Rightarrow \frac{v_o}{R_2} = -\frac{E}{R}$$

$$v_o = -\frac{R_2}{R} E$$

$$0 - \frac{E}{2} = i_2 \frac{R}{2}$$

$$i_1 + i_2 = 0$$

$$\frac{E}{2} = i_2 \frac{R}{2}$$

$$v_x = \frac{\frac{v_o}{R_2} \frac{R}{2}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R/2}} = \frac{2v_o}{R} \cdot \frac{R}{4} = \frac{v_o}{2} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{2} v_i$$

i) $-\frac{R_2}{2R_1} v_i < -E \Rightarrow \frac{R_2}{2R_1} v_i > E \Rightarrow v_i > \frac{2R_1}{R_2} E \Rightarrow D \text{ conducts}$

ii)

$$v_i < \frac{2R_1}{R_2} E \Rightarrow D \text{ blocked}$$

$$D \text{ blocked} \Rightarrow v_o = -\frac{R_2 \parallel R}{R_1} v_i$$

$$v_x > -E \Rightarrow -\frac{R_2 \parallel R}{2R_1} v_i > -E$$

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_i + \frac{R_2}{R} E$$